

Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Άσκηση 2:

Υλοποίηση δομικών στοιχείων περιφερειακής σάρωσης
(JTAG boundary scan protocol)

Θεοδώρα Τζιάστα

ΑΜ: 4178

Άσκηση 3.1

Ως πρώτο βήμα της άσκησης υλοποιήθηκαν τα παρακάτω δομικά στοιχεία. Αυτά είναι: ο bypass register (BR), το κελί εντολών (instruction register cell – IR cell) και το κελί περιφερειακής σάρωσης (boundary scan cell - BSC). Για το κάθε ένα από αυτά αντιπαραβάλλεται το προσχέδιο που έχει δημιουργηθεί με τον σχεδιασμό που προκύπτει από το Quartus καθώς και ο κώδικας σε Verilog για το κάθε ένα.

- Bypass register

```
`timescale 1ns/1ps
module BR(TDI, CaptureDR, ClockDR, TDO);



    input TDI, CaptureDR, ClockDR;
    output TDO;

    wire TDI, CaptureDR, andtoFF, ClockDR, TDO;
    reg Q;

    assign TDO=Q;

    and (andtoFF, TDI, CaptureDR);

      always @ (posedge ClockDR)
    begin
        Q<=andtoFF;
    end
endmodule
```



- Instruction Register Cell

```
`timescale 1ns/1ps

module IR(Data, TDI, ShiftIR, ClockIR, UpdateIR, ParallelOut, TDO);

    input Data, TDI, ShiftIR, ClockIR, UpdateIR;
    output ParallelOut, TDO;

    wire Data, TDI, ShiftIR, ClockIR, UpdateIR, ParallelOut, TDO;
    reg SRFFQ, LFFQ;
    wire DfromMux;

    //here we create the Mux
    assign DfromMux=(ShiftIR)?TDI:Data;
```

```



assign TDO=SRFFQ;
assign ParallelOut=LFFQ;

//here we create the SRFF
always @ (posedge ClockIR)
begin
    SRFFQ<=DfromMux;
end

//here we create the LFF
always @ (posedge UpdateIR)
begin
    LFFQ<=SRFFQ;
end

endmodule

```

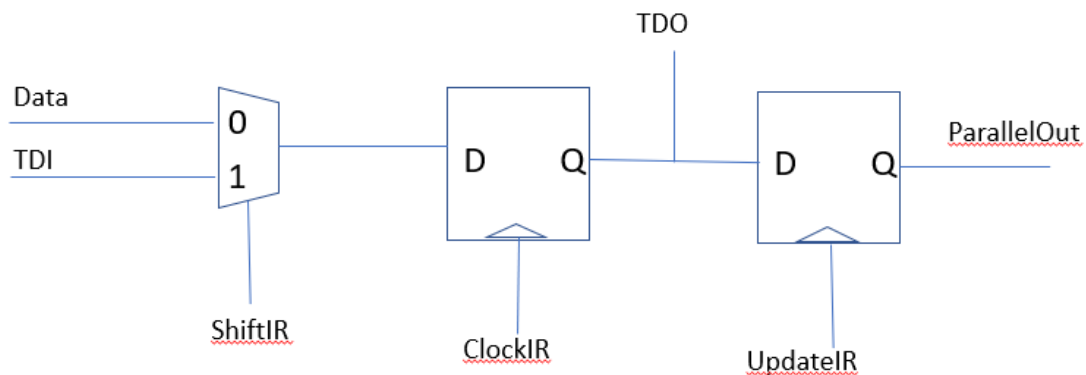 

- Boundary Scan Cell

```

`timescale 1ns/1ps

module BSC(DataIn,ShiftIn,ShiftDR,ClockDR,UpdateDR,Mode,ShiftOut,DataOut);

    input DataIn,ShiftIn,ShiftDR,ClockDR,UpdateDR,Mode;
    output ShiftOut,DataOut;
    wire DataIn,ShiftIn,ShiftDR,ClockDR,UpdateDR,Mode,DfromMux,DataOut;
    reg SRFFQ, LFFQ;


    assign ShiftOut=SRFFQ;
    assign D1fromLFFQ=LFFQ;
    assign DfromMux=(ShiftDR)?ShiftIn:DataIn;
    assign DataOut=(Mode)?LFFQ:DataIn;


    //here we create the SRFF
    always @ (posedge ClockDR)
    begin
        SRFFQ<=DfromMux;
    end

    //here we create the LFF
    always @ (posedge UpdateDR)
    begin
        LFFQ<=SRFFQ;
    end

endmodule

```

 

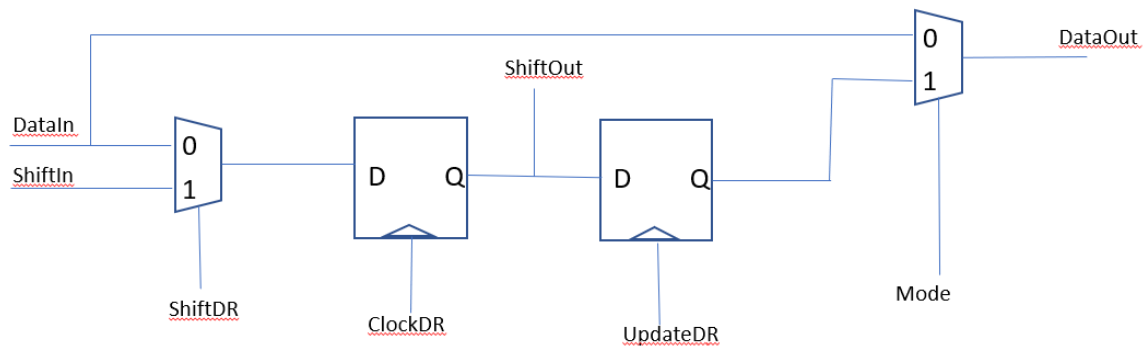

Στο επόμενο στάδιο της άσκησης δημιουργήθηκε ένα testbench σε Verilog με στο οποίο επαληθεύεται η λειτουργία του BSC κελιού. Οι τιμές των εισόδων DataIn και ShiftIn είναι συμπληρωματικές σε κάθε μια περίπτωση ώστε να επιβεβαιωθεί η προώθηση των αναμενόμενων δεδομένων. Ο κώδικας φαίνεται παρακάτω και ακολουθεί και η κυματομορφή που προκύπτει:

```
`timescale 1ns/1ps

module BSC_tb();

    reg DataIn, ShiftIn, ShiftDR, ClockDR, Mode;
    wire ShiftOut, DataOut;
    BSC
    BSCinstance(DataIn, ShiftIn, ShiftDR, ClockDR, ClockDR, Mode, ShiftOut, DataOut);

    initial begin
        ClockDR=0;
        #20
        forever begin
            #10 ClockDR=!ClockDR;
        end
    end

    initial begin
        Mode=0; // normal mode on
        ShiftDR=1; // store in CAP FF shiftin data
        repeat(4)@(posedge ClockDR)
            ShiftIn<=0;
            DataIn<=1;

        ShiftDR=0; // store in CAP FF internal logic data
        repeat(4)@(posedge ClockDR)
```

```

        ShiftIn<=0;
        DataIn<=1;

        Mode=1; // test mode on
        ShiftDR=1; // store in CAP FF shiftin data
        repeat(4)@(posedge ClockDR)

            DataIn<=1;
            ShiftIn<=0;


        ShiftDR=0; // store in CAP FF internal logic data
        repeat(4)@(posedge ClockDR)

            DataIn<=1;
            ShiftIn<=0;


    end
endmodule

```

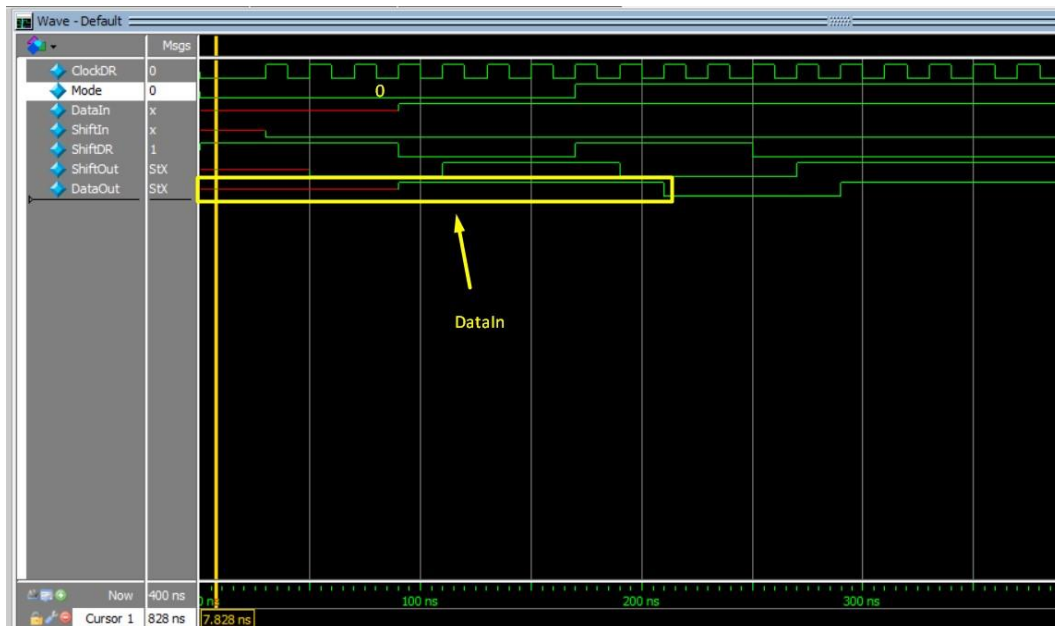Αρχικά, έχοντας ενεργοποιημένο σε normal mode το mode (Mode=0) για κάποιους κύκλους ρολογιού φαίνεται ότι τα δεδομένα της εισόδου DataIn(internal logic) προωθούνται στην έξοδο DataOut (internal logic). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις κυματομορφές:



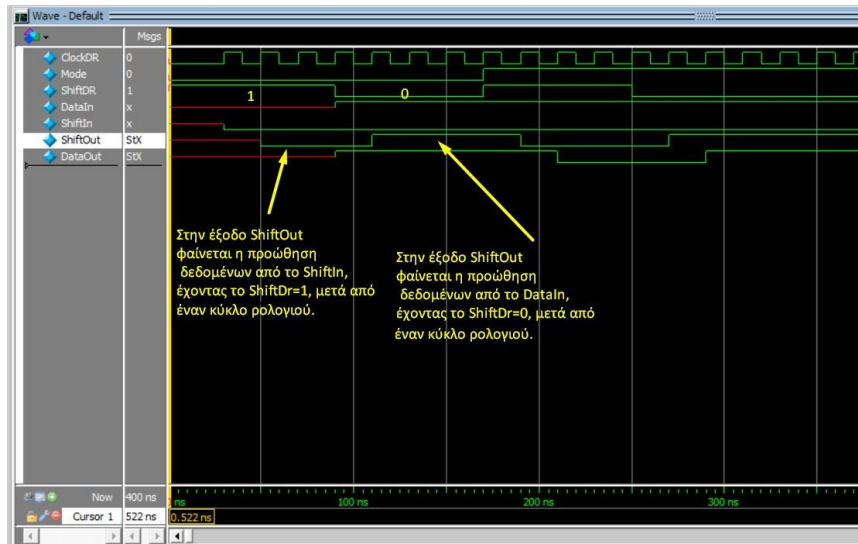Παράλληλα, έχοντας το ShiftDr=1 αποθηκεύονται τα δεδομένα της εισόδου shiftIn στο CAP flip-flop, ενώ όταν το ShiftDr=0 τότε στο CAP flip-flop αποθηκεύονται τα δεδομένα της εισόδου DataIn. Αυτό γίνεται αντιληπτό παρατηρώντας την έξοδο ShiftOut στην παρακάτω κυματομορφή:




Έπειτα ενεργοποιείται σε test mode το mode (mode=1), έτσι στην έξοδο DataOut προωθούνται τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο UPD flip-flop. Τα παραπάνω φαίνονται στην κυματομορφή που ακολουθεί. Ακόμα στην κυματομορφή επιβεβαιώνεται και η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των δύο flip-flop:



Άσκηση 3.2

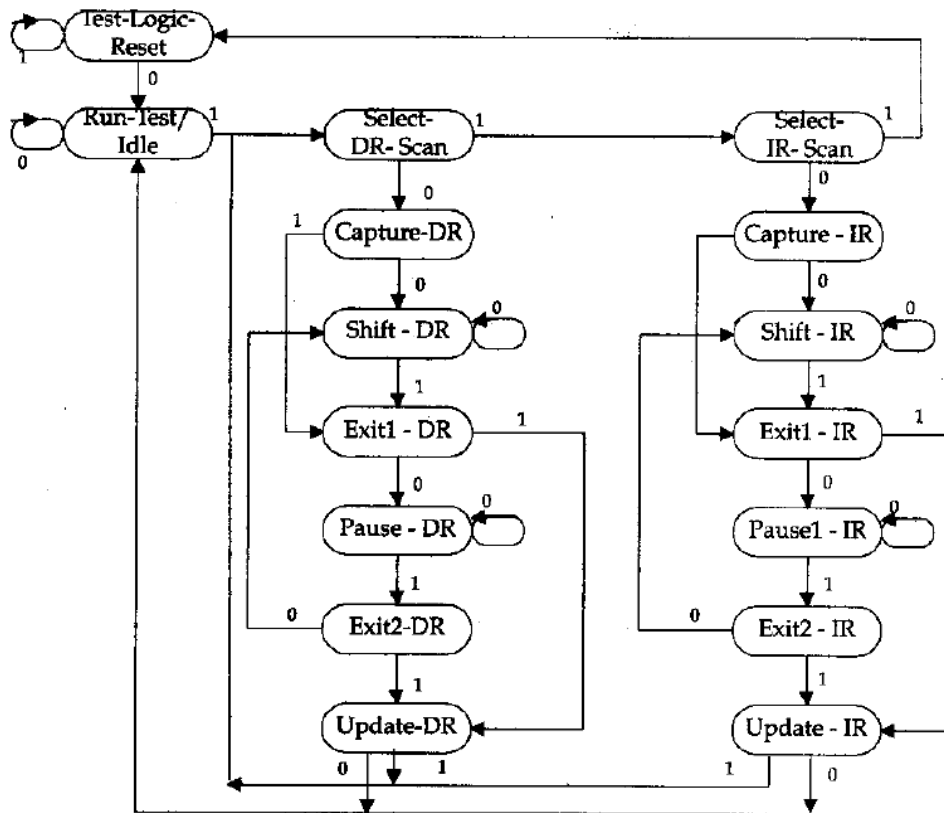Στην άσκηση αυτή υλοποιείται το FSM που περιέχεται στον tap ελεγκτή. Ο ελεγκτής περιέχει το πεπερασμένο αυτόματο (finite state machine FSM) του JTAG πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα σε κάθε κύκλο του ρολογιού TCK, το FSM αλλάζει κατάσταση σύμφωνα με την τιμή του σήματος TMS και την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται το FSM. Ο ελεγκτής λειτουργεί σύμφωνα με το σχήμα που ακολουθεί:



Ο κώδικας που υλοποιεί το πεπερασμένο αυτόματο φαίνεται παρακάτω:

```
`timescale 1ns/1ps

module tap_controller(TCK,TMS,TRST,state);

    input TCK,TMS,TRST;
    output state;
    wire TCK,TMS,TRST;
    wire [3:0] state;

    //states
```



```

parameter [3:0] Test_Logic_Reset= 4'b0000; //0
parameter [3:0] Run_Test_Idle= 4'b1000; //8
parameter [3:0] Select_DR_Scan= 4'b0001; //1
parameter [3:0] Capture_DR= 4'b0010; //2
parameter [3:0] Shift_DR= 4'b0011; //3
parameter [3:0] Exit1_DR= 4'b0100; //4
parameter [3:0] Pause_DR= 4'b0101; //5
parameter [3:0] Exit2_DR= 4'b0110; //6
parameter [3:0] Update_DR= 4'b0111; //7
parameter [3:0] Select_IR_Scan= 4'b1001; //9
parameter [3:0] Capture_IR= 4'b1010; //10
parameter [3:0] Shift_IR= 4'b1011; //11
parameter [3:0] Exit1_IR= 4'b1100; //12
parameter [3:0] Pause1_IR= 4'b1101; //13
parameter [3:0] Exit2_IR= 4'b1110; //14
parameter [3:0] Update_IR= 4'b1111; //15

reg [3:0] current_state;
assign state=current_state;
always @(posedge TCK,posedge TRST)

begin

    //asynchronous reset
    if(TRST==1'b1) begin
        current_state<=Test_Logic_Reset;
    end
    else begin
        current_state<=Test_Logic_Reset; //initailize the
state
        case(current_state)
            Test_Logic_Reset:
                case(TMS)
                    0:
current_state<=Run_Test_Idle;
                    1:
current_state<=Test_Logic_Reset;
                endcase
            Run_Test_Idle:
                case(TMS)
                    0:current_state<=
Run_Test_Idle;
                    1:current_state<=Select_DR_Scan;
                endcase
            Select_DR_Scan:
                case(TMS)
                    0:current_state<= Capture_DR;
                    1:current state<=Select IR Scan;
                endcase
            Capture_DR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Shift DR;
                    1:current state<=Exit1 DR;
                endcase
            Shift_DR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Exit1 IR;
                    1:current state<=Pause1 IR;
                endcase
            Exit1_DR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Exit2 IR;
                    1:current state<=Update IR;
                endcase
            Exit1_IR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Update DR;
                    1:current state<=Exit2 DR;
                endcase
            Pause1_IR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Pause DR;
                    1:current state<=Run_Test_Idle;
                endcase
            Exit2_DR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Test_Logic_Reset;
                    1:current state<=Exit2 IR;
                endcase
            Exit2_IR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Pause1 IR;
                    1:current state<=Shift IR;
                endcase
            Update_IR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Capture IR;
                    1:current state<=Shift DR;
                endcase
            Update_DR:
                case(TMS)
                    0:current state<=Capture DR;
                    1:current state<=Exit1 DR;
                endcase
        endcase
    end
end

```

```

        endcase
Capture_DR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Shift_DR;
        1:current_state<=Exit1_DR;
    endcase
Shift_DR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Shift_DR;
        1:current_state<=Exit1_DR;
    endcase
Exit1_DR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Pause_DR;
        1:current_state<=Update_DR;
    endcase
Pause_DR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Pause_DR;
        1:current_state<=Exit2_DR;
    endcase
Exit2_DR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Shift_DR;
        1:current_state<=Update_DR;
    endcase
Update_DR:
    case (TMS)
        0:current_state<=
Run_Test_Idle;

        1:current_state<=Select_DR_Scan;
    endcase

Select_IR_Scan:
    case (TMS)
        0:current_state<= Capture_IR;

        1:current_state<=Test_Logic_Reset;
    endcase
Capture_IR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Shift_IR;
        1:current_state<=Exit1_IR;
    endcase
Shift_IR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Shift_IR;
        1:current_state<=Exit1_IR;
    endcase
Exit1_IR:
    case (TMS)
        0:current_state<= Pausel_IR;

```

```

                                1:current_state<=Update_IR;
                                endcase
                                Pause1_IR:
                                case (TMS)
                                0:current_state<= Pause1_IR;
                                1:current_state<=Exit2_IR;
                                endcase
                                Exit2_IR:
                                case (TMS)
                                0:current_state<= Shift_IR;
                                1:current_state<=Update_IR;
                                endcase
                                Update_IR:
                                case (TMS)
                                0:current_state<=
Run_Test_Idle;
                                1:current_state<=Select_DR_Scan;
                                endcase
                                end
                                end
endmodule

```

Έπειτα, δημιουργείται testbench με το οποίο επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του παραπάνω ελεγκτή. Στην είσοδο TMS του ελεγκτή δίνονται ένα προς ένα τα bit του inputVector=10010 ξεκινώντας με το LSB, το δεξιότερο bit που είναι 0. Σύμφωνα με το παραπάνω κώδικα και με το διάγραμμα του ελεγκτή του JTAG το FSM αναμένεται να είναι στην κατάσταση Exit1-DR=0100. Οι καταστάσεις από τις οποίες πρέπει να περάσει το αυτόματο είναι οι εξής:

Test-Logic-Reset ➡ Run-Test-Idle ➡ Select-DR-Scan ➡ Capture-DR ➡ Shift-DR ➡ Exit-DR

Μόλις το σήμα TRST ενεργοποιηθεί το FSM επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά από την κυματομορφή που ακολουθεί.

